 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αναφορά 2^{ης} Εργαστηριακής Άσκησης

«ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΟΥ DATAPATH ΕΝΟΣ
ΑΠΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ»



👤 Ζαχαριουδάκης Νικόλας 2016030073

👤 Γαλάνης Μιχάλης 2016030036

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*Οι σύνδεσμοι για τις παρακάτω ενότητες είναι διαδραστικοί.
Πιέστε πάνω στο επιθυμητό τμήμα για τη μετάβαση σε αυτό.*



ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 1



Σκοπός Εργαστηρίου 1



Προαπαιτούμενα..... 1



ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ..... 1



A – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ALU 3



B – ΜΝΗΜΗ RAM (2048 x 32) 3

👁 B. Επισκόπηση 3

📐 B. Σχεδίαση & Υλοποίηση 4



Γ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 4

👁 Γ. Επισκόπηση..... 4

📐 Γ. Σχεδίαση & Υλοποίηση 5

📋 Γ. Επαλήθευση IFSTAGE (Testbench) 6

🕒 Γ. Προσομοίωση IFSTAGE (Κυματομορφές) 6



Δ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 7

👁 Δ. Επισκόπηση 7

📐 Δ. Σχεδίαση & Υλοποίηση 8

📋 Δ. Κώδικας VHDL (Immediate Extender) 9

	Δ. Επαλήθευση Immediate Extender (Testbench)	9
	Δ. Προσομοίωση Immediate Extender (Κυματομορφές)	10
	Δ. Επαλήθευση DECSTAGE (Testbench)	10
	Δ. Προσομοίωση DECSTAGE (Κυματομορφές)	11
	Ε – ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ	12
	Ε. Επισκόπηση.....	12
	Ε. Σχεδίαση & Υλοποίηση	12
	Ε. Επαλήθευση ALUSTAGE (Testbench)	13
	Ε. Προσομοίωση ALUSTAGE (Κυματομορφές).....	14
	ΣΤ - ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ	15
	ΣΤ. Επισκόπηση	15
	ΣΤ. Σχεδίαση & Υλοποίηση	15
	Ζ - ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ	16
	Ζ. Επισκόπηση	16
	Ζ. Επαλήθευση MEMORY_T (Testbench)	16
	Η – HIGHER LEVEL BLOCK DIAGRAMS	17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός Εργαστηρίου

Σκοπός της δεύτερης εργαστηριακής άσκησης είναι η σχεδίαση κάποιων βασικών βαθμίδων που ορίζουν την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών ενός non-pipelined επεξεργαστή. Οι βαθμίδες προς μελέτη είναι οι παρακάτω:

- Βαθμίδα Ανάκλησης Εντολών
- Βαθμίδα Αποκωδικοποίησης Εντολών
- Βαθμίδα Εκτέλεσης Εντολών (ALU)
- Βαθμίδα Πρόσβασης Μνήμης

Προαιρετική ήταν η ένωση όλων των βαθμίδων για την δημιουργία του Datapath.

Προαπαιτούμενα

Χρειάζεται η άπταιστη γνώση της VHDL και των δομών λειτουργίας και η εξοικείωση στα εργαλεία σχεδιασμού της Xilinx. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης πλήρως το υλικό που παράχθηκε στην προηγούμενη εργαστηριακή άσκηση.

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η σχεδίαση του επεξεργαστή μας βασίζεται στην αρχιτεκτονική συνόλου εντολών CHARIS-4 (custom-based). Ακολουθούν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτή η αρχιτεκτονική περιέχει 32 καταχωρητές των 32 bits ο καθένας όπου ο καταχωρητής R₀ έχει πάντα την τιμή 0. Οι 32-bit εντολές που υποστηρίζονται χωρίζονται σε αριθμητικές – λογικές εντολές (add, sub, and, not, or, shr, shl, sla, rol, ror, li, addi, andi, ori), εντολές διακλάδωσης (b, beq, bneq) και εντολές μνήμης (lb, sb, lw, sw). Οι εντολές αναπαρίστανται με δυο διαφορετικούς τρόπους αναλόγως με το αν έχουμε Immediate αριθμό ή όχι:

Register – Type Format

OPCODE _[31:26]	RS _[25:21]	RD _[20:16]	RT _[15:10]	N/A	FUNC _[5:0]
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	-----------------------

Immediate – Type Format

OPCODE _[31:26]	RS _[25:21]	RD _[20:16]	IMMEDIATE _[15:0]
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Παρατηρούμε ότι για τις ανάγκες του εργαστηρίου, δεν έχουμε διαθέσιμες J – Format εντολές που περιγράφουν αναπήδηση του κώδικα. Όλες οι διαθέσιμες εντολές παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

OPCODE	FUNC	FORMAT	ΕΝΤΟΛΗ	ΠΡΑΞΗ
100000	110000	R-Type	add	$RF[rd] = RF[rs] + RF[rt]$
100000	110001	R-Type	sub	$RF[rd] = RF[rs] - RF[rt]$
100000	110010	R-Type	nand	$RF[rd] = RF[rs] \text{ NAND } RF[rt]$
100000	110100	R-Type	not	$RF[rd] = \text{NOT } RF[rs]$
100000	110011	R-Type	or	$RF[rd] = RF[rs] \text{ OR } RF[rt]$
100000	111000	R-Type	sra	$RF[rd] = RF[rs] \gg 1$
100000	111001	R-Type	sll	$RF[rd] = RF[rs] \ll 1$ (Log, zero fill LSB)
100000	111010	R-Type	srl	$RF[rd] = RF[rs] \gg 1$ (Log, zero fill MSB)
100000	111100	R-Type	rol	$RF[rd] = \text{Rotate left}(RF[rs])$
100000	111101	R-Type	ror	$RF[rd] = \text{Rotate right}(RF[rs])$
111000	-	I-Type	li	$RF[rd] = \text{SignExtend}(Imm)$
111001	-	I-Type	lui	$RF[rd] = Imm \ll 16$ (zero-fill)
110000	-	I-Type	addi	$RF[rd] = RF[rs] + \text{SignExtend}(Imm)$
110010	-	I-Type	nandi	$RF[rd] = RF[rs] \text{ NAND ZeroFill}(Imm)$
110011	-	I-Type	ori	$RF[rd] = RF[rs] \text{ZeroFill}(Imm)$
111111	-	I-Type	b	$PC = PC + 4 + (\text{SignExtend}(Imm) \ll 2)$
000000	-	I-Type	beq	$PC = (RF[rs] == RF[rd]) ? PC + 4 + (\text{SignExtend}(Imm) \ll 2) : PC + 4$
000001	-	I-Type	bne	$PC = (RF[rs] != RF[rd]) ? PC + 4 + (\text{SignExtend}(Imm) \ll 2) : PC + 4$
000011	-	I-Type	lb	$RF[rd] = \text{ZeroFill}(31 \text{ downto } 8) \& \text{MEM}[RF[rs] + \text{SignExtend}(Imm)](7 \text{ downto } 0)$ 000111
000111	-	I-Type	sb	$\text{MEM}[RF[rs] + \text{SignExtend}(Imm)] = \text{ZeroFill}(31 \text{ downto } 8) \& RF[rd] (7 \text{ downto } 0)$
001111	-	I-Type	lw	$RF[rd] = \text{MEM}[RF[rs] + \text{SignExtend}(Imm)]$
011111	-	I-Type	sw	$(\text{MEM}[RF[rs] + \text{SignExtend}(Imm)]) = RF[rd]$

Επειδή η εργαστηριακή άσκηση είναι εκτενής, σχεδιάζουμε και επαληθεύουμε κάθε βαθμίδα ξεχωριστά που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία κάποιου υποσυστήματος.

A – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ALU

Η βαθμίδα της κωδικοποίησης δεν αποτελεί μέρος του Datapath. Αποτελεί το Control Path του επεξεργαστή μας και διαχειρίζεται (FSM) τις λειτουργίες του Datapath σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα τιμών. Θα μελετηθεί σε μεγάλο βάθος στα επόμενα εργαστήρια. Για την άσκηση αυτή αρκεί να γνωρίζουμε πως γίνεται η κωδικοποίηση των εντολών και την αντίληψη για την επικοινωνία Control Path με τις βαθμίδες του Datapath. Η ALU από την άλλη βρίσκεται στο Datapath και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση πράξεων και εντολών.

B – ΜΝΗΜΗ RAM (2048 x 32)

B. Επισκόπηση

Για τις ανάγκες της εργαστηριακής άσκησης, χρειαζόμαστε ένα block μνήμης RAM. Στη περίπτωση μας αυτή έχει μέγεθος 2048 θέσεων των 32 bits. Επειδή έχουμε ανάγνωση/εγγραφή εντολών/δεδομένων, δεσμεύουμε τις πρώτες $(0x400)_{\text{Hex}} = 1024$ θέσεις μνήμης για εντολές και τις υπόλοιπες για δεδομένα.


⚠ Παρατήρηση: Επειδή η διεθυνσιοδότηση της μνήμης γίνεται με διευθύνσεις byte, τα περιεχόμενα της μνήμης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα σε πολλαπλάσια των 4 bytes.

Παραθέτουμε τις εισόδους και εξόδους της μνήμης όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην εκφώνηση της άσκησης:

Όνομα Σήματος	Πλάτος Σήματος	Είδος Σήματος	Περιγραφή
Inst_addr	11 bits	Είσοδος	Διεύθυνση εντολής
data_we	1 bit	Είσοδος	Σημαία ενεργοποίησης εγγραφής στη μνήμη
data_addr	11 bits	Είσοδος	Διεύθ. για ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων
data_din	32 bits	Είσοδος	Δεδομένα που θα εγγραφούν στη μνήμη
Clk	1 bit	Είσοδος	Ρολόι
data_dout	32 bits	Έξοδος	Δεδομένα που διαβάστηκαν από τη μνήμη
Inst_dout	32 bits	Έξοδος	Εντολή που διαβάστηκε από την μνήμη

Β. Σχεδίαση & Υλοποίηση

 Μπορούμε να απεικονίσουμε τη μνήμη μας με το ακόλουθο σχήμα:



Η RAM στη VHDL είναι ένα VHD αρχείο και ο κώδικάς του μας δόθηκε από το προσωπικό του εργαστηρίου. Μας δόθηκε επίσης και το αρχείο ram.data το οποίο είναι υπεύθυνο για την αρχικοποίησή της. Για τους δύο αυτούς λόγους δεν παραθέτουμε το τμήμα του κώδικα της.

⚠ Παρατήρηση: Στη γενική περίπτωση δε θα βάζαμε τη RAM στο εσωτερικό του Datapath. Επειδή όμως στη 2^η εργαστηριακή άσκηση ασχολούμαστε μόνο με τη λειτουργία του Datapath, αναγκαστικά εντάχθηκε σε αυτό.

Γ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η βαθμίδα ανάκλησης εντολών είναι υπεύθυνη για την αύξηση του Program Counter ανάλογα με τη περίπτωση μας. Για επιτυχημένο branch έχουμε $PC = PC + 4 + Imm$ ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έχουμε $PC = PC + 4$.

Γ. Επισκόπηση

Αυτή η βαθμίδα αποτελείται από:

- Έναν καταχωρητή PC των 32 bit
- Έναν αυξητή (incrementor) που υπολογίζει το $PC + 4$
- Έναν αθροιστή (adder) που υπολογίζει το $(PC + 4) + Immediate$
- Έναν πολυπλέκτη 2 σε 1 των 32 bits που επιλέγει κατάλληλο PC increment


⚠ Παρατήρηση: Κατόπιν διόρθωσης της εκφώνησης, η μνήμη RAM πλέον δεν αποτελεί μέρος αυτής της βαθμίδας, παρά βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο μαζί με τη βαθμίδα MEMSTAGE (βλ. Ζ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ).

Παρακάτω φαίνονται οι είσοδοι και έξοδοι του IFSTAGE:

Όνομα Σήματος	Πλάτος Σήματος	Είδος Σήματος	Περιγραφή
PC_Immed	32 bits	Είσοδος	Τιμή Immediate για εντολές b, beqz, bnez
PC_sel	1 bit	Είσοδος	Επιλογή για PC + 4, PC + 4 + Immediate
PC_LdEn	1 bit	Είσοδος	Ενεργοποίηση εγγραφής στον PC
Reset	1 bit	Είσοδος	Αρχικοποίηση του καταχωρητή PC
Clk	1 bit	Είσοδος	Ρολόι
PC	32 bits	Έξοδος	Διεύθυνση εντολής στην μνήμη

📐 Γ. Σχεδίαση & Υλοποίηση

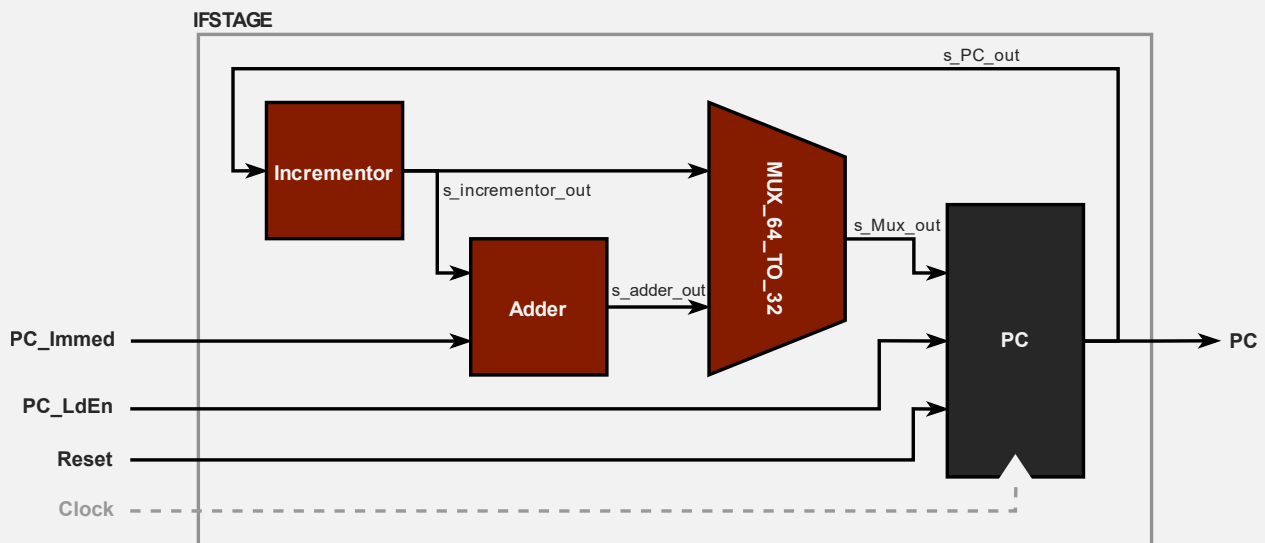Σχεδιάζουμε τη βαθμίδα ανάκλησης εντολών και παράγεται το ακόλουθο διάγραμμα:



Η υλοποίηση των επιμέρους components είναι απλή εφαρμογή γνωστής ύλης VHDL και δε χρήζει ανάλυσης. Η ευθυγράμμιση της μνήμης έχει ως αποτέλεσμα η κάθε επόμενη εντολή της τρέχουσας να αυξάνει τη διεύθυνση του PC κατά 4. Το μόνο ίσως αξιοσημείωτο είναι ότι ο αυξητής προσθέτει στην εισαγόμενη διεύθυνση 4 bytes και

όχι 4 bits. Για το λόγο αυτό δεν παραθέτουμε τον κώδικα για τη βαθμίδα αυτή (είναι όμως διαθέσιμος σε ξεχωριστό αρχείο .vhd).

Γ. Επαλήθευση IFSTAGE (Testbench)

Η συγκεκριμένη βαθμίδα έχει σχετικά λίγα corner cases οπότε επαληθεύσαμε τη λειτουργία της βαθμίδας ανάκλησης μελετώντας τις παρακάτω περιπτώσεις εισόδου:

begin

```
-----
Reset <= '1';
wait for clk_period*2;

--Reset is disabled but PC_load is also disabled
Reset <= '0';
PC_LdEn <= '0';
PC_Sel <= '0'; -- PC <- PC + 4 bytes
PC_Immed <= "00000000000000000000000001100000";
wait for clk_period;

--Load is now enabled, OUTPUT should be PC <- PC + 4 bytes
PC_LdEn <= '1';
wait for clk_period;

--OUTPUT should now be PC <- PC + 4 bytes + Immediate
PC_Sel <='1'; --PC <- PC + 4 bytes + Immediate
wait for clk_period;

--OUTPUT should now be PC <- PC + 4 bytes
PC_Sel <= '0'; -- PC <- PC + 4 bytes
wait for clk_period;

--Changed Immed Value, OUTPUT should be PC <- PC + 4 + Immediate
PC_Immed <= "00000000000001111000000000000000";
PC_Sel <='1'; --PC <- PC + 4 bytes + Immediate
wait for clk_period;


--Load is now disabled, OUTPUT should be PC <- PC
PC_Immed <= "00000000000000000000000000000000";
PC_LdEn <= '0';
wait;
-----
end process;
```

Γ. Προσομοίωση IFSTAGE (Κυματομορφές)


Παρακάτω παρουσιάζεται η προσομοίωση του IFSTAGE:

Δ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

0 ns – 200 ns:

 

200 ns – 400 ns:

 

Δ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Αυτή η βαθμίδα είναι υπεύθυνη για την αποκωδικοποίηση των R – format εντολών που εξέρχονται από τη μνήμη.

Δ. Επισκόπηση

Αυτή η βαθμίδα αποτελείται από:

- Το αρχείο καταχωρητών που κατασκευάσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο
- Έναν πολυπλέκτη 64 σε 32 bits που επιλέγει τα δεδομένα (ALU ή MEM)
- Τον Immediate Extender ο οποίος επεκτείνει τον Immediate από 16 σε 32 bits


Παρουσιάζουμε παρομοίως τον πίνακα εισόδων/εξόδων του υποσυστήματος αυτού:

Όνομα Σήματος	Πλάτος Σήματος	Είδος Σήματος	Περιγραφή
Instr	32 bits	Είσοδος	Η εντολή που πρέπει να αποκωδικοποιηθεί
RF_WrEn	1 bit	Είσοδος	Ενεργοποίηση εγγραφής καταχωρητή
PC_LdEn	1 bit	Είσοδος	Ενεργοποίηση εγγραφής στον PC
ALU_out	32 bits	Είσοδος	Δεδομένα εγγραφής προερχόμενα από την ALU

MEM_out	32 bits	Είσοδος	Δεδομένα εγγραφής προερχόμενα από τη μνήμη
RF_WrData_Sel	1 bit	Είσοδος	Επιλογή Προέλευσης Δεδομένων (ALU/MEM)
RF_B_sel	1 bit	Είσοδος	Επιλογή δεύτερου καταχωρητή
extension	1 bit	Είσοδος	Πληροφορία για extension
Shifting	1 bit	Είσοδος	Πληροφορία για shifting
Clk	1 bit	Είσοδος	Ρολόι
Immed	32 bits	Έξοδος	Immediate προς τις επόμενες βαθμίδες
RF_A	32 bits	Έξοδος	Αποτέλεσμα 1 ^{ου} καταχωρητή
RF_B	32 bits	Έξοδος	Αποτέλεσμα 2 ^{ου} καταχωρητή

Δ. Σχεδίαση & Υλοποίηση

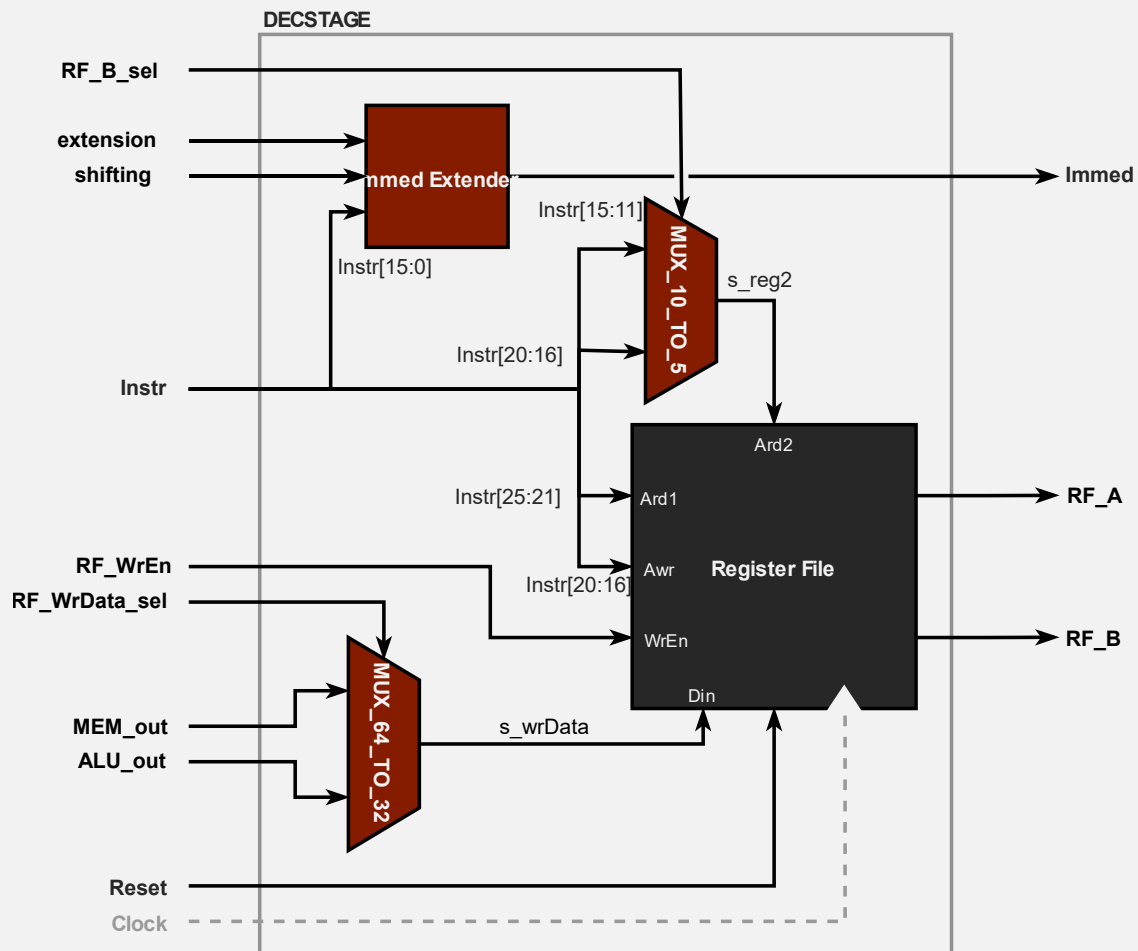Εάν θελήσουμε να αναπαραστήσουμε τις συνδέσεις του DECODE STAGE, το παρακάτω θα είναι το αποτέλεσμα μας:



Η υλοποίηση των 2 πολυπλεκτών δε χρειάζεται επεξήγηση καθώς ήταν πολύ απλή. Το αρχείο καταχωρητών χρησιμοποιήθηκε έτοιμο από τη προηγούμενη εργαστηριακή άσκηση και έχει ήδη μελετηθεί πλήρως.

Το καινούργιο και κάπως ενδιαφέρον τμήμα είναι αυτό του Immediate Extender. Χρειαστήκαμε 2 επιπλέον (1 bit) εισόδους του DECSTAGE (shifting, extension) για να έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα αναλόγως εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε ολίσθηση και zero-filling.

Δ. Κώδικας VHDL (Immediate Extender)

```
begin
im32out: process (imm16,extension,shifting)
begin
    if (extension = '1') then
        if (shifting = '1') then
            imm32 <= STD_LOGIC_VECTOR(shift_left(signed((31
downto 16 => imm16(15)) & imm16),2));
        else
            imm32 <= (31 downto 16 => imm16(15)) & imm16;
        end if;
    else
        if (shifting = '1') then
            imm32 <= STD_LOGIC_VECTOR(shift_left(signed((31
downto 16 => '0') & imm16),2));
        else
            imm32 <= (31 downto 16 => '0') & imm16;
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;
```

Δ. Επαλήθευση Immediate Extender (Testbench)

Επαληθεύσαμε με μια περίπτωση ανά συνδυασμό (μιας και δεν υπάρχουν corner cases) την παραπάνω λειτουργία:

```
begin
    imm16 <= "1100000100010001";
    extension <='1';
    shifting <='1';
    wait for 100 ns;

    imm16 <= "1100000100010001";
    extension <='0';
    shifting <='1';
    wait for 100 ns;

    imm16 <= "1100000100010001";
```

```


extension <='1';
shifting <='0';
wait for 100 ns;

imm16 <= "1100000100010001";
extension <='0';
shifting <='0';
wait;
end process;


```

⌚ Δ. Προσομοίωση Immediate Extender (Κυματομορφές)

0 ns – 200 ns:

 

200 ns – 400 ns

 


☑ Δ. Επαλήθευση DECSTAGE (Testbench)

Ο κώδικας του Testbench είναι πολύ εκτενής και προτιμήσαμε να μη τον παραθέσουμε στην αναφορά. Είναι διαθέσιμος στο αρχείο DECSTAGE_test.vhd και περιέχει καθαρά σχόλια για τις περιπτώσεις που εξετάσαμε.


🕒 Δ. Προσομοίωση DECSTAGE (Κυματομορφές)

Το αποτέλεσμα των κυματομορφών φαίνεται παρακάτω:


0 ns – 80 ns:

 

80 ns – 160 ns:

 

160 ns – 240 ns:

 

Ε – ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Αυτή η βαθμίδα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των εντολών και πράξεων.

Ε. Επισκόπηση

Βασικά components της βαθμίδας συνιστούν:


- Η ALU που χρησιμοποιήθηκε από το πρώτο εργαστήριο
- Ένας πολυπλέκτης που επιλέγει τον 2^ο τελεστέο ανάμεσα σε Immed και Register.

Πίνακας εισόδων / εξόδων:

Όνομα Σήματος	Πλάτος Σήματος	Είδος Σήματος	Περιγραφή
RF_A	32 bits	Είσοδος	RF[rs]
RF_B	32 bits	Είσοδος	RF[rt] ή RF[rd]
Immed	32 bits	Είσοδος	Immediate
ALU_Bin_sel	1 bit	Είσοδος	Επιλογή 2 ^{ου} τελεστέου ανάμεσα σε Immed/Reg
ALU_func	4 bits	Είσοδος	Πράξη ALU
ALU_out	32 bits	Έξοδος	Αποτέλεσμα ALU

Ε. Σχεδίαση & Υλοποίηση

Σχηματική αναπαράσταση του ALU STAGE:

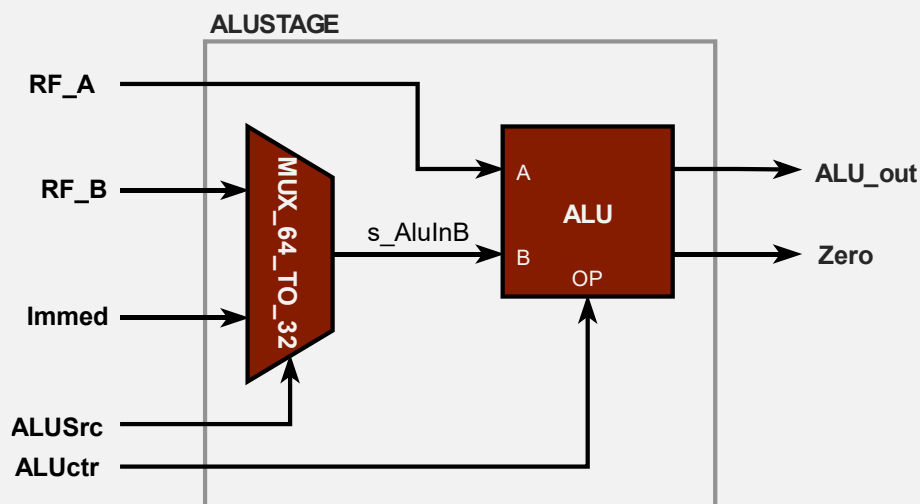

Ο κώδικας είναι ουσιαστικά επανάληψη γνωστής ύλης VHDL και δε χρειάζεται να αναλυθεί κάποιο τμήμα του.

Ε. Επαλήθευση ALUSTAGE (Testbench)

Δημιουργήσαμε το ακόλουθο testbench για να επαληθεύσουμε τη λειτουργία της βαθμίδας:

```
begin
    wait for 50 ns;
    --    ADD__SUB
    RF_A <= "01111000000000000000000000000000";
    RF_B <= "00111000000000000000000000000000";
    Immed <= "10101010101010101010101010101010";
    ALUSrc <= '0';
    ALUctr <= "0000";
    wait for 50 ns;

    --    ADD__SUB
    RF_A<= "11110000000000000000000000000000";
    RF_B <= "11100000000000000000000000000000";
    ALUSrc <= '1';
    ALUctr <= "0000";
    wait for 50 ns;
        ALUctr <= ALUctr +1;
    wait for 50 ns;

    --    ADD__SUB__AND__OR__NOT
    RF_A<= "10000000000000000000000000000000";
    RF_B <= "11111111111111111111111111111111";
    ALUctr <= "0000";
    wait for 50 ns;
    for i in 1 to 3 loop
        ALUctr <= ALUctr +1;
        wait for 50 ns;
    end loop;

    --    SHIFT_RIGHT ____ SHIFT_LEFT
    RF_A<= "10000000000000000000000000000001";
    ALUctr <= "1000";
    wait for 50 ns;
    for i in 1 to 2 loop
        ALUctr <= ALUctr +1;
        wait for 50 ns;
    end loop;

    --    ROTATE
    RF_A<= "00011010101010101010101010100011";
    ALUctr <= "1100";
    wait for 50 ns;
```



```

for i in 1 to 2 loop
    ALUctr <= ALUctr +1;
    wait for 50 ns;
end loop;


wait;
end process;

```


🕒 Ε. Προσομοίωση ALUSTAGE (Κυματομορφές)

Προσομοίωση που παράχθηκε σύμφωνα με το παραπάνω testbench:


0 ns – 180 ns:

 


180 ns – 360 ns:

 

360 ns – 540 ns:

 

540 ns – 720 ns:

 

ΣΤ - ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΣΤ. Επισκόπηση

Η βαθμίδα πρόσβασης μνήμης περιέχει τον αυξητή διεύθυνσης ο οποίος ευθύνεται για τη σωστή ένταξη των δεδομένων στη μνήμη (με offset 0x400 σε σχέση με τις διευθύνσεις εντολών).


⚠ Παρατήρηση: Κατόπιν διόρθωσης της εκφώνησης, η μνήμη RAM πλέον δεν αποτελεί μέρος αυτής της βαθμίδας, παρά βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο μαζί με τη βαθμίδα MEMSTAGE (Βλ. Ζ – ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ).

Πίνακας Εισόδων / Εξόδων:

Όνομα Σήματος	Πλάτος Σήματος	Είδος Σήματος	Περιγραφή
MEM_DataIn	32 bits	Είσοδος	Αποτέλεσμα RF[rd] για αποθήκευση στη μνήμη για εντολές swar και sb, sw
MEM_DataOut	32 bits	Έξοδος	Δεδομένα που φορτώθηκαν από τη μνήμη προς εγγραφή σε καταχωρητή για εντολές lb, lw

ΣΤ. Σχεδίαση & Υλοποίηση

Σχηματική αναπαράσταση του MEMSTAGE:

 

Ο κώδικας είναι πολύ απλός, για αυτό και δε συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά αυτή.

Testbench δε χρειάστηκε για αυτή τη βαθμίδα. Η λειτουργία της μαζί με τη μνήμη αξιολογούνται σε υψηλότερο επίπεδο.

Z - ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Z. Επισκόπηση

Μετά την αλλαγή της εκφώνησης, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα MEMORY_T module ως βαθμίδα του Datapath και να περιλαμβάνει το IFSTAGE, MEMSTAGE και τη μνήμη RAM. Αυτό δεν έχει κάποιο πρακτικό νόημα και έγινε μόνο για να υπάρχει κοινή μνήμη μεταξύ των βαθμίδων και γιατί βοηθάει στην επαλήθευσή του.


Z. Επαλήθευση MEMORY_T (Testbench)

```
begin
    reset <= '1';
wait for 100 ns;
    reset <= '0';
    data_we <= '0';
    CU_PC_sel <= '0';
    CU_PC_LdEn <= '0';
    s_ALU_out <= "10101010100000000000001010101010";
    s_data_din <= "10101010100000000000000000000000";
wait for clk_period*3;
    data_we <= '0';
    CU_PC_sel <= '1';
    CU_PC_LdEn <= '0';
    s_ALU_out <= "10101010100000000000001010101010";
    s_data_din <= "10101010100000000000000000000000";
wait for clk_period*3;
    data_we <= '1';
    CU_PC_sel <= '0';
    CU_PC_LdEn <= '0';
    s_ALU_out <= "10101010100000000000001010101010";
    s_data_din <= "10101010100000000000000000000000";
    wait for clk_period*3;
    data_we <= '0';
    CU_PC_sel <= '1';
    CU_PC_LdEn <= '1';
    s_ALU_out <= "10101010100000000000001010101010";
    s_data_din <= "10101010100000000000000000000000";
    wait for clk_period*3;
    data_we <= '0';
    CU_PC_sel <= '0';
    CU_PC_LdEn <= '0';
    s_ALU_out <= "10101010100000000000001010101010";
    s_data_din <= "10101010100000000000000000000000";
wait;
end process;
```

H – HIGHER LEVEL BLOCK DIAGRAMS

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα sneak – peek για τη δομή των βαθμίδων του επεξεργαστή όπως θα καταλήξουμε στις επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις. Το Control Unit έχει δημιουργηθεί αλλά δεν έχει υλοποιηθεί σε αυτό το στάδιο.

PROCESSOR – TOP MODULE

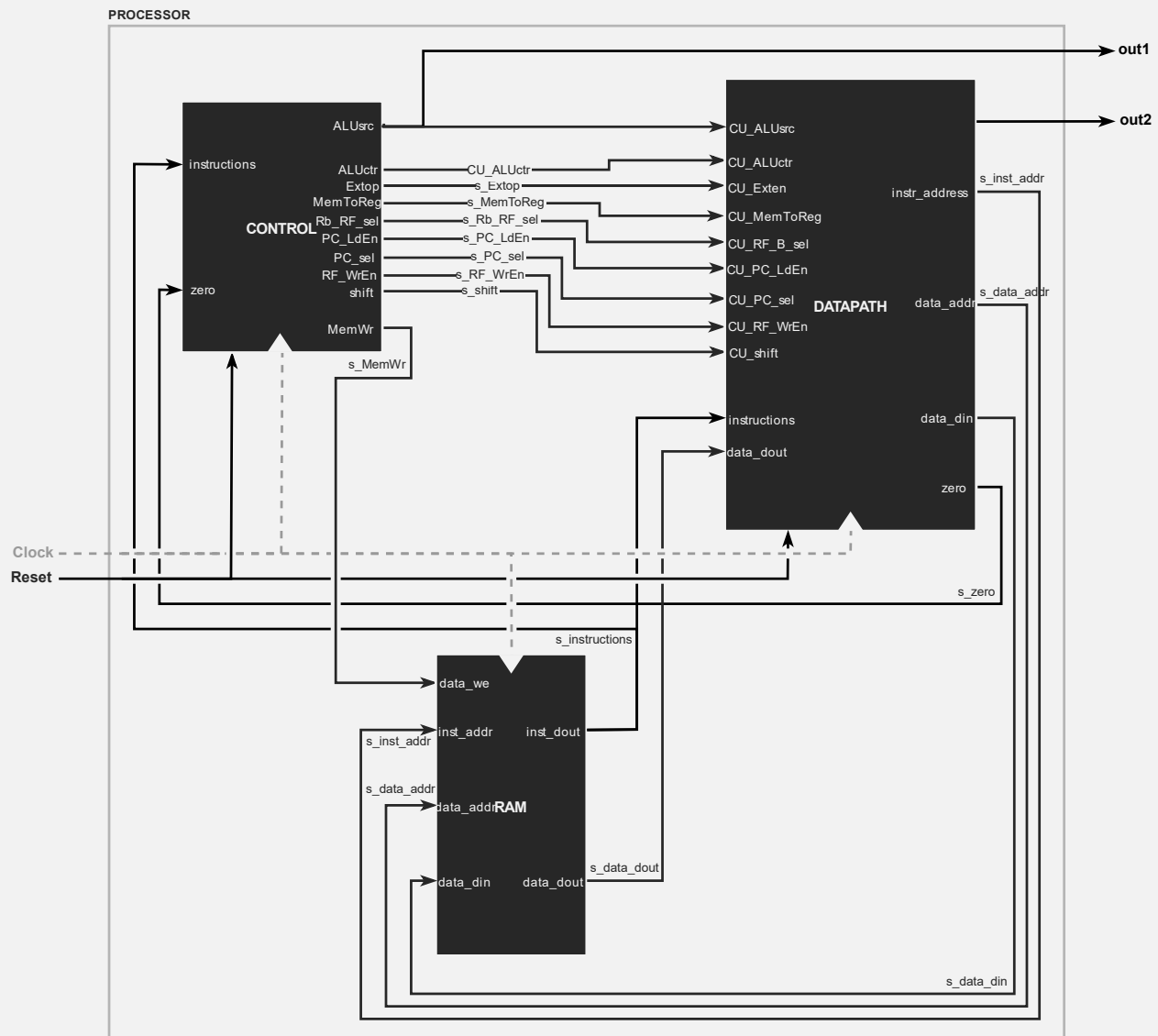

Παρακάτω παρουσιάζεται ιδανικά πως θα κατασκευαστεί το Datapath στις επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις έτσι ώστε η μνήμη RAM να μην αποτελεί μέρος του επεξεργαστή.

DATAPATH

